
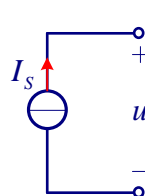
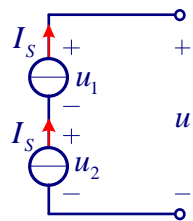
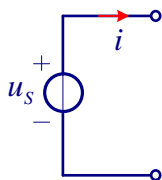





$$R_{AC} = 2 \times \left(\frac{1 \times 3}{1 + 3} \right) = \frac{3}{2} \Omega$$

$$U_{AC} = \frac{1}{2} R_{AC} = \frac{3}{4} \text{ V}$$


无伴独立电源转移

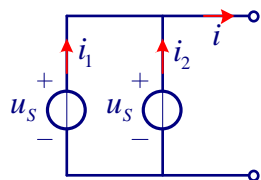


1) 独立电压源转移

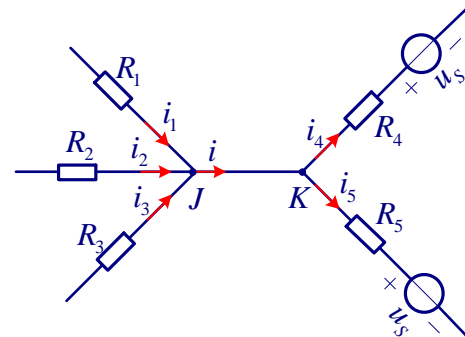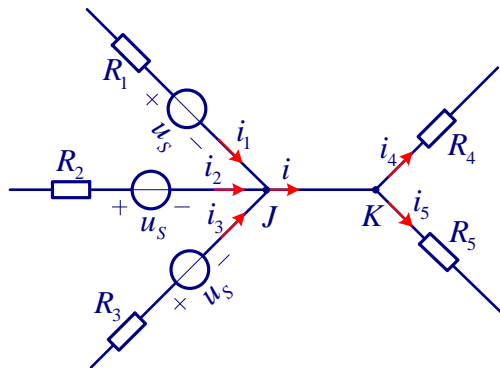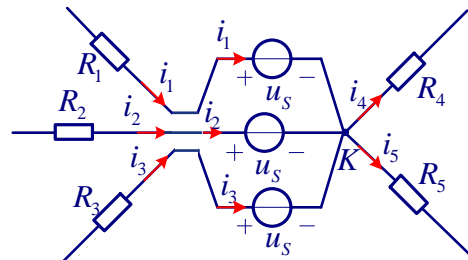

2) 独立电流源转移

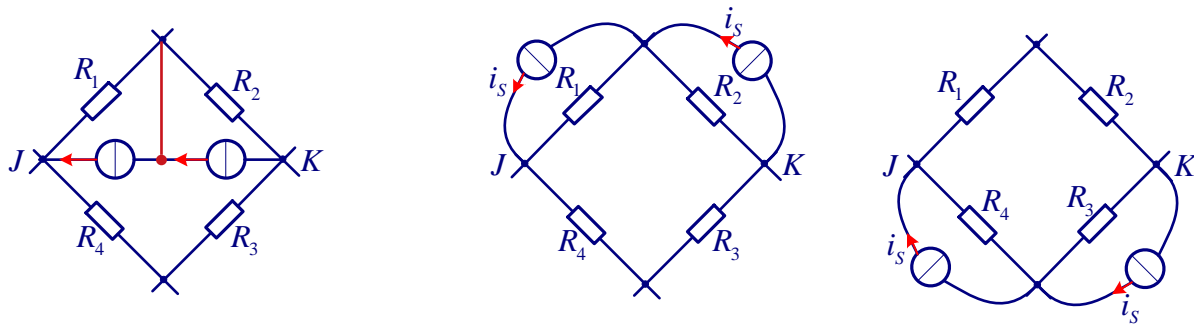


3) 电源转移的应用

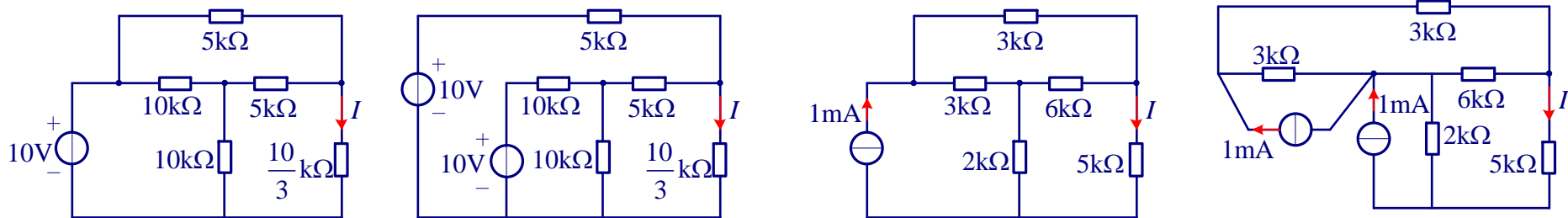


思考：（电源的等效）


检验：端口特性

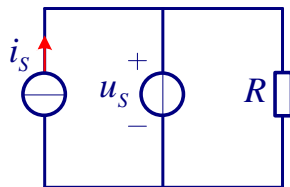


(a)

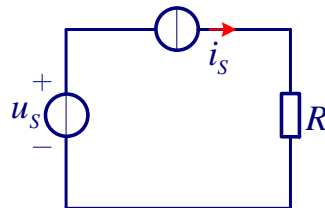


(b)

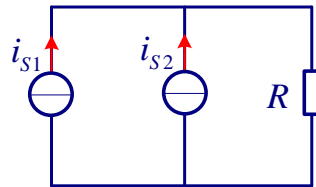


(c)

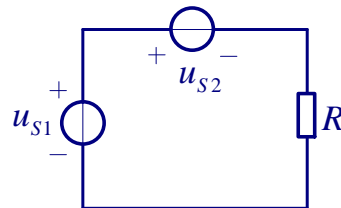


(d)

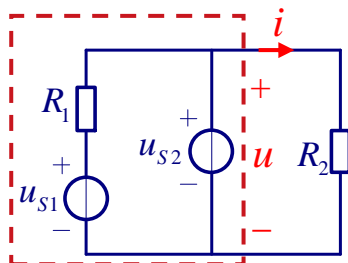

(e)





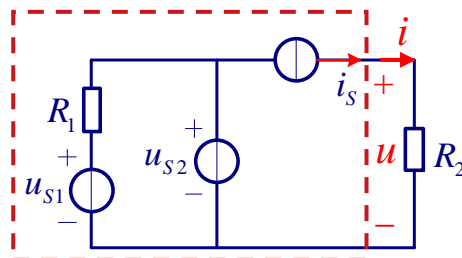


(f)

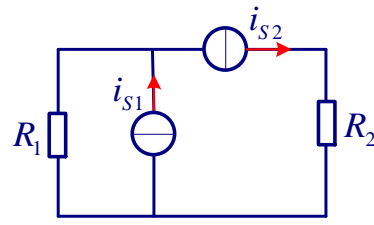


(g)

非线性元件之隧道二极管

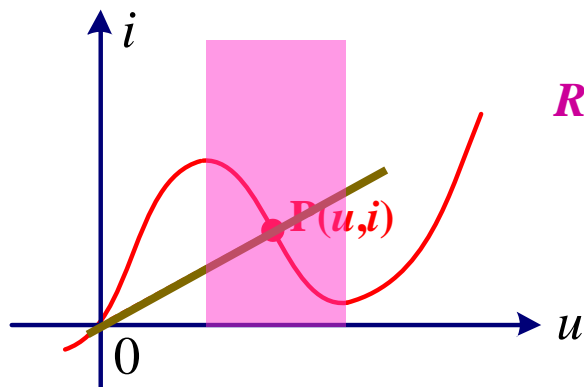
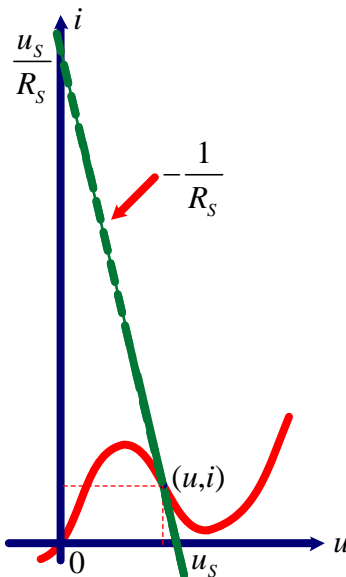
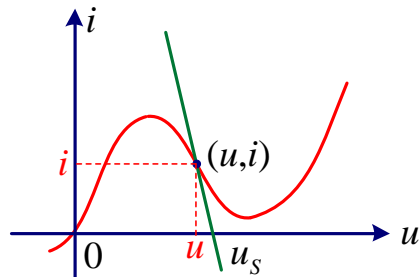
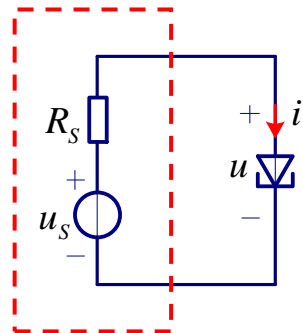
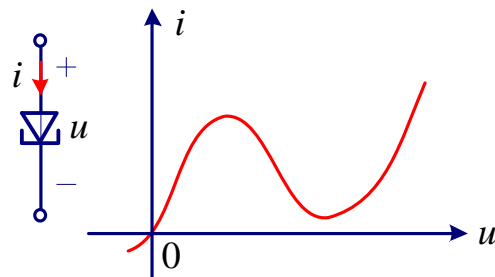



静态电阻 $R = \frac{u}{i}$

$R_d < 0$, 负阻区

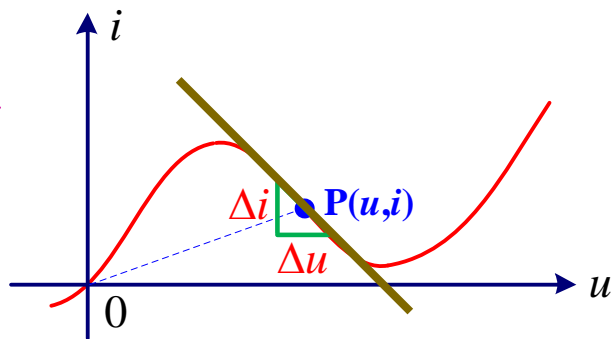

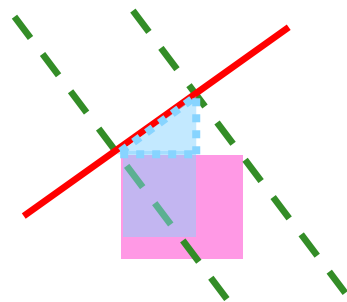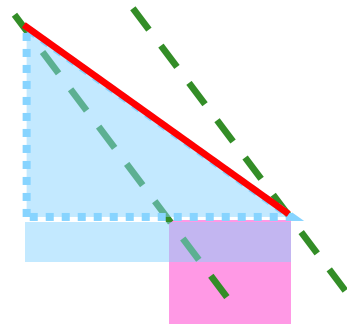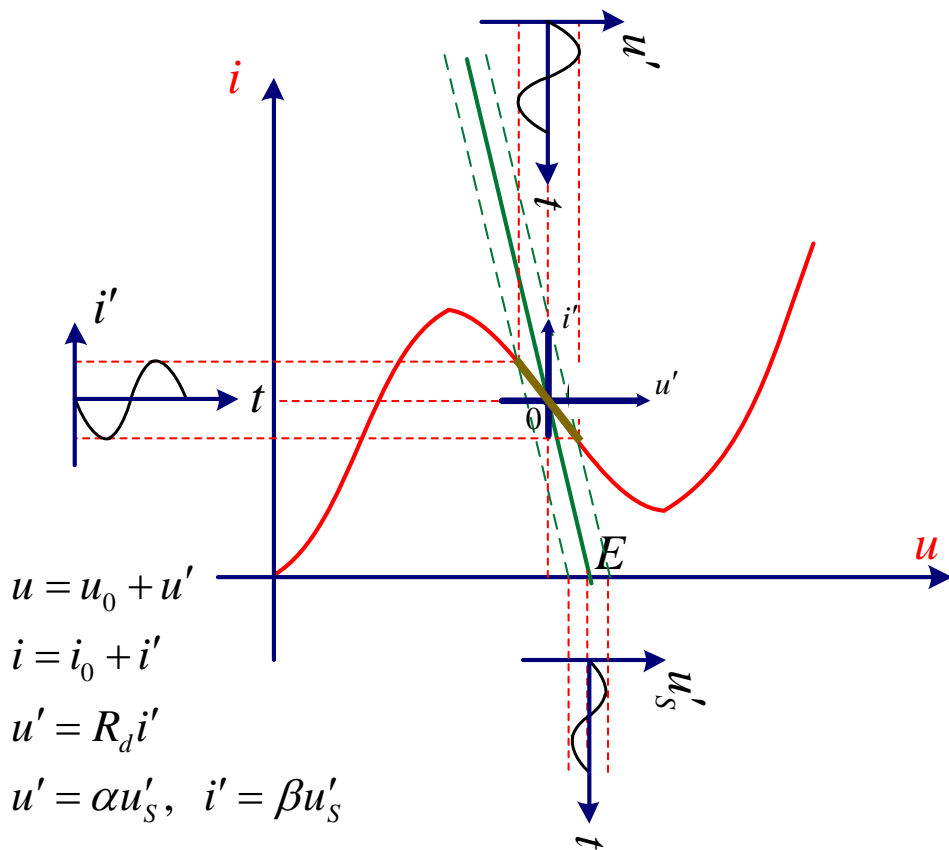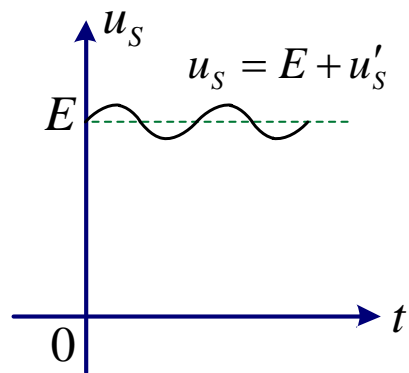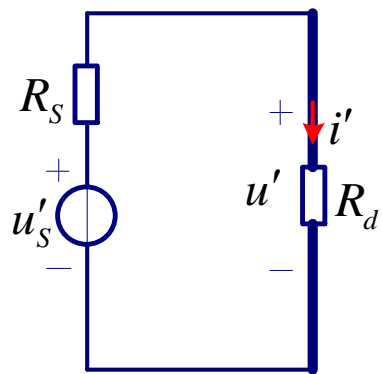
动态电阻 $R_d = \lim \frac{\Delta u}{\Delta i} = \frac{du}{di}$



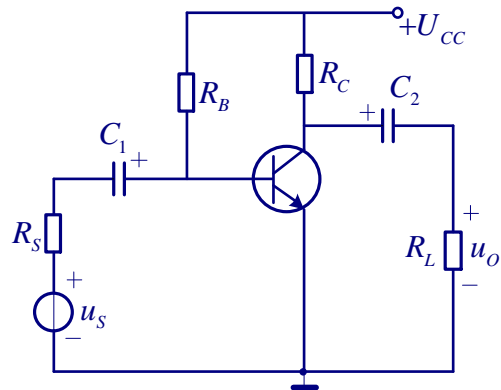


1) 静态工作点

直流通路

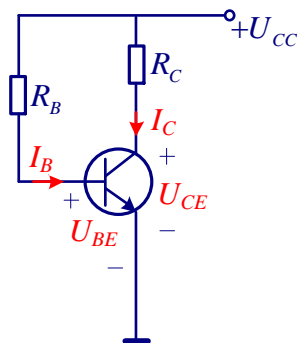


2) 交流信号的放大





交流通路

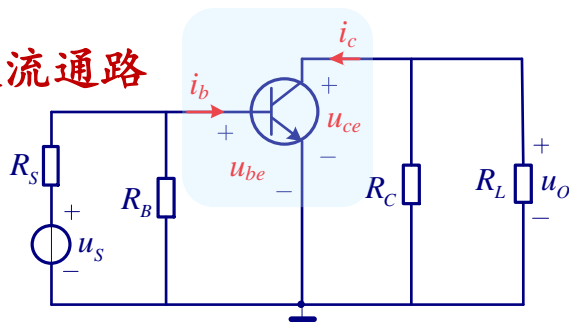


晶体管的微变等效电路

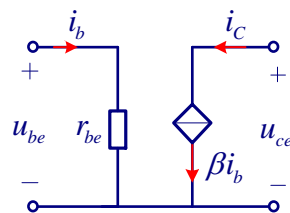

3、受控电源

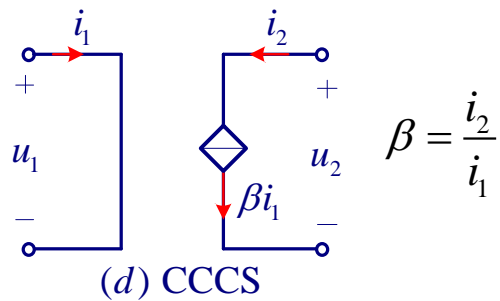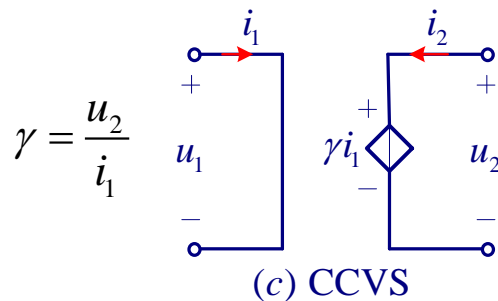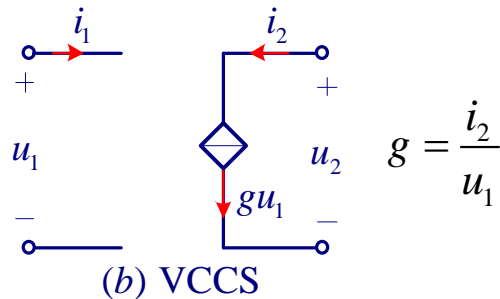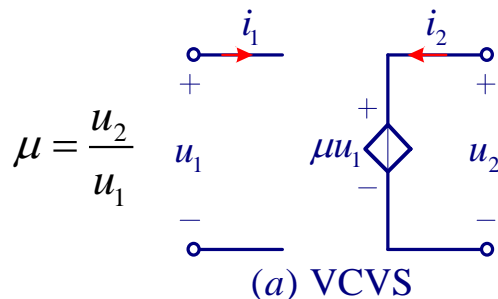

例：求两个受控电源各自发出的功率

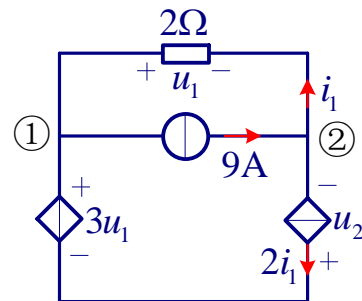

$$i_1 + 2i_1 = 9 \quad \therefore i_1 = 3\text{A}$$


$$u_1 = -2i_1 = -6\text{V}$$

$$\therefore u_2 = u_1 - 3u_1 = 12\text{V}$$


$$P_{\text{VCVS}} = 3u_1 \times 2i_1 = -108\text{W}$$

$$P_{\text{CCCS}} = u_2 \times 2i_1 = 72\text{W}$$



例：求图示电路的最简等效结构

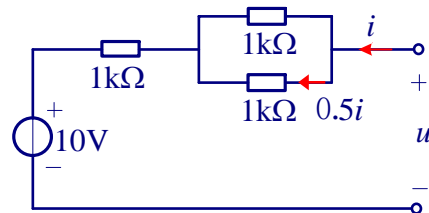

方法一：


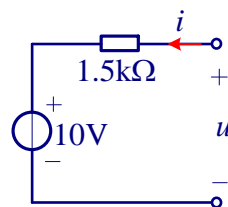


方法二：

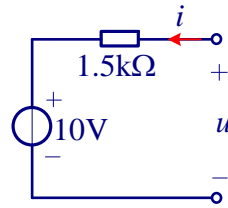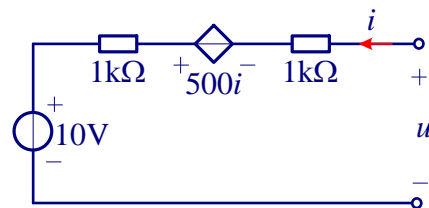

$$u = 2000i - 500i + 10 = 10 + 1500i$$

练习：求输入等效电阻 R_i

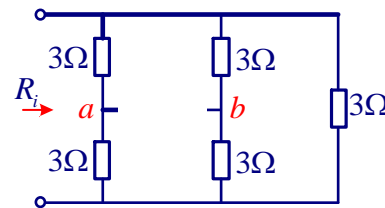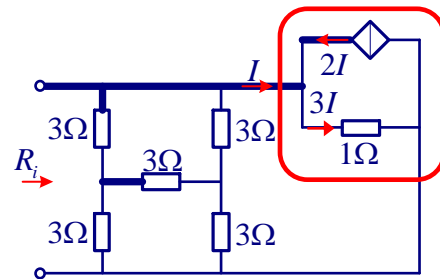

$$R_i = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = 1.5\Omega$$