

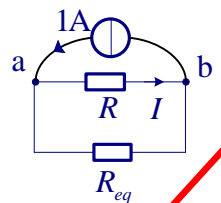
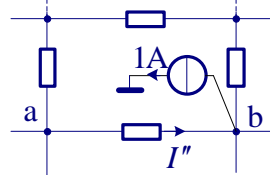
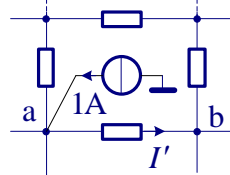
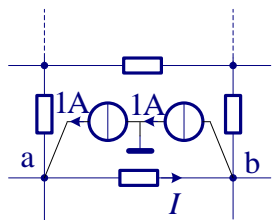



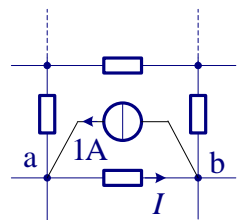
**课前练习：**题图所示无限方格电阻电路四周均伸向无穷远处接地，其中所有电阻均为  $1\Omega$ ，试求下面各图中的  $I$  和  $R_{ab}$



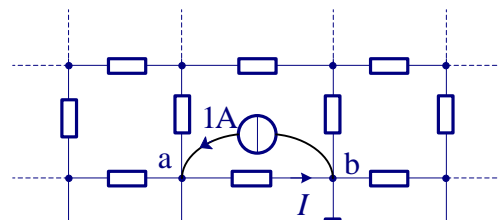
$$I = -\frac{U_s}{R + R_{eq}} = -\frac{1}{2} \text{ A}$$



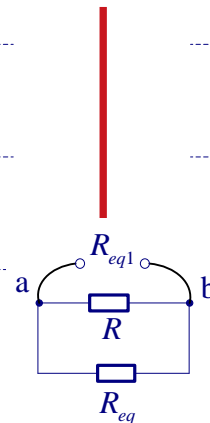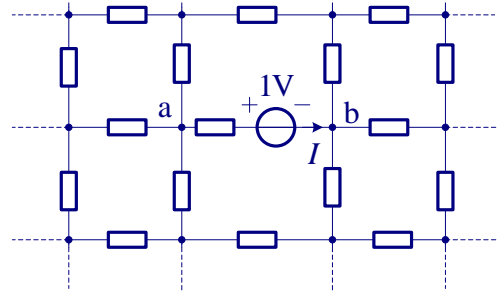
$$I = I' + I'' = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ A}$$



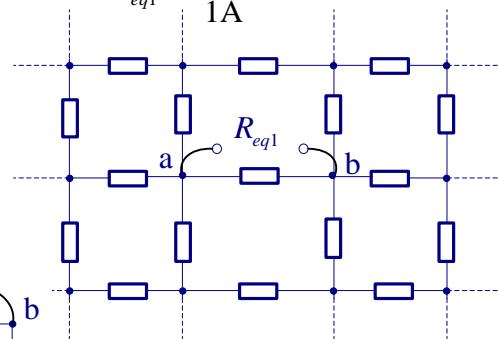
$$R_{eq1} = \frac{0.5\text{V}}{1\text{A}} = 0.5\Omega$$





$$R_{eq} = R = 1\Omega$$

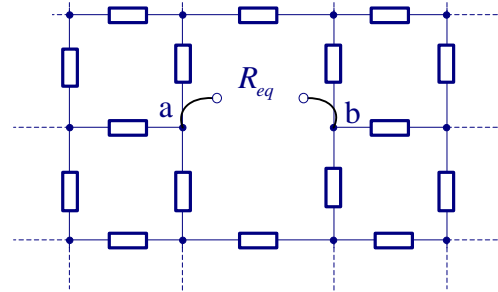

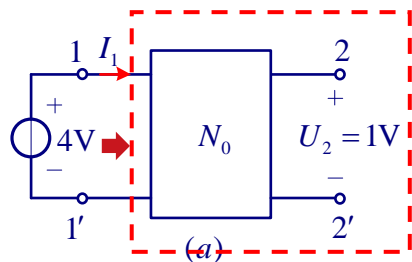
**例：**电路如图(a)所示， $N_0$ 为线性电阻网络，端口11'接4V电压源时， $I_1=2\text{A}$ ，22'端口开路电压 $U_2=1\text{V}$ 。今若在11'端口改接图(b)所示的含源线性电阻网络 $N'$ ， $N'$ 的伏安特性如图中所示，试求此时端口22'的开路电压。




$$R_{eq} = \frac{4}{2} = 2\Omega$$

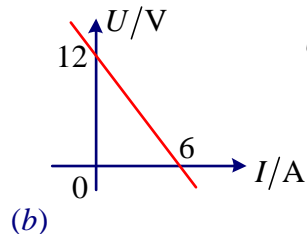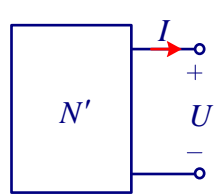


$$U = 12 - 2I$$

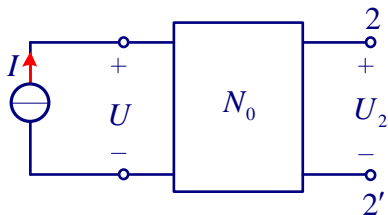

$$\frac{U_2}{3} = \frac{1}{2}$$

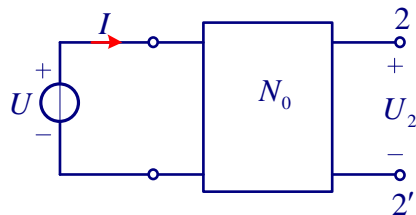









$$\frac{U_2}{6} = \frac{1}{4}$$

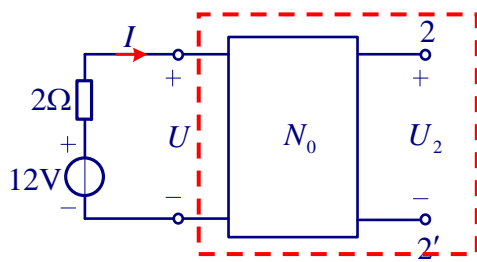

$$I = \frac{12}{2 + R_{eq}} = 3\text{A}$$

$$U = 12 - 2I = 6\text{V}$$


## 思考:

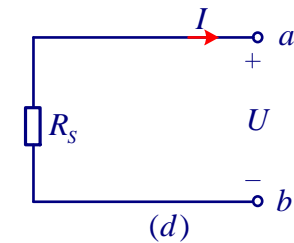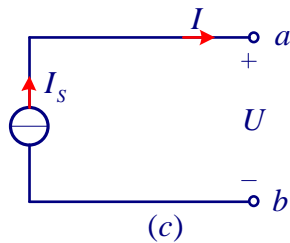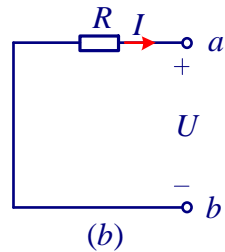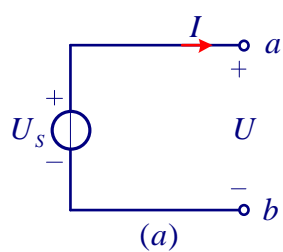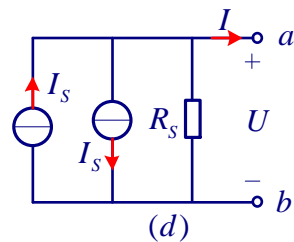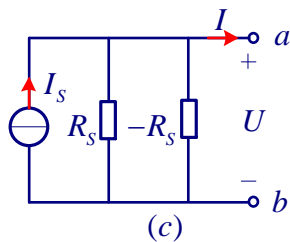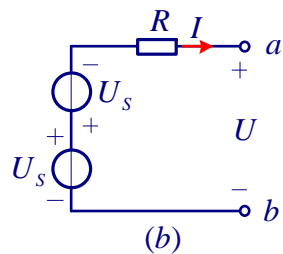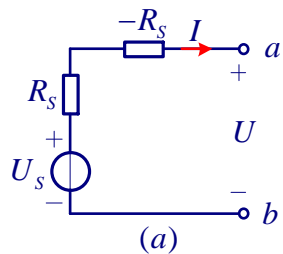

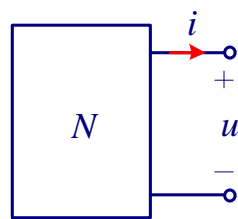
## 4、戴维宁定理/诺顿定理

**线性含源一端口网络** $N$ ，可以用一个独立电压源 $u_{oc}$ 与一个电阻 $R_{eq}$ 的串联组合来等效。其中，电压源的电压 $u_{oc}$ 等于该网络 $N$ 的开路电压；电阻 $R_{eq}$ 为该网络 $N$ 中全部独立电源置零后所得网络 $N_0$ 的等效电阻——戴维宁等效


**线性含源一端口网络** $N$ ，可以用一个独立电流源 $i_{sc}$ 与一个电阻 $R_{eq}$ 的并联组合来等效。其中，电流源的电流 $i_{sc}$ 等于该网络 $N$ 的短路电流；电阻 $R_{eq}$ 为该网络 $N$ 中全部独立电源置零后所得网络 $N_0$ 的等效电阻——诺顿等效






(a)

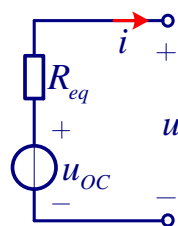

(b)

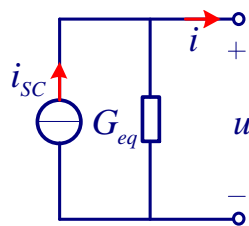


(c)



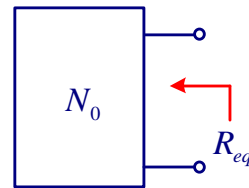
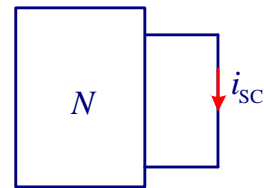
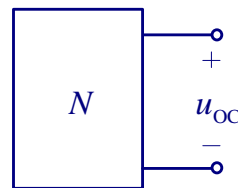


$$u_{oc} = R_{eq} i_{sc}$$

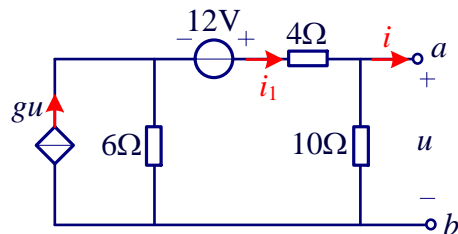**例：**图示电路中转移电导 $g=0.2S$ ，试求从ab端看进去的戴维宁等效和诺顿等效电路




**方法一：电源等效变换**

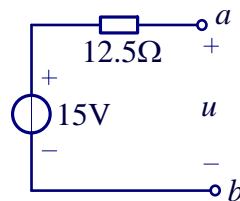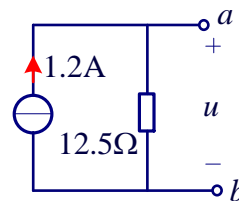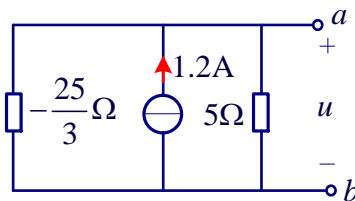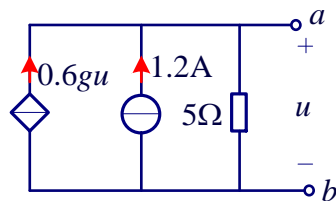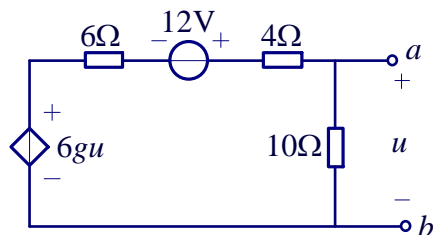


**方法二：端口特性方程**

$$\begin{cases} u = 10(i_1 - i) \\ 12 = 4i_1 + u + 6(i_1 - gu) \end{cases}$$


$$u = 15 - 12.5i$$

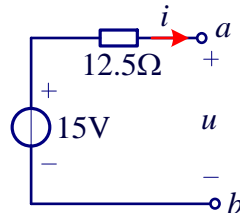

$$i = 1.2 - \frac{u}{12.5}$$

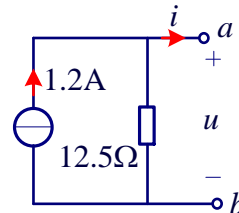


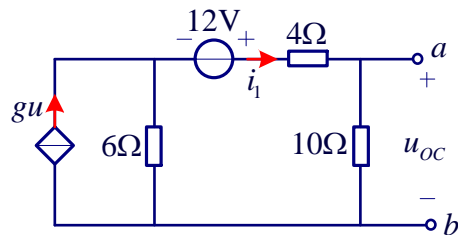**例：**图示电路中转移电导 $g=0.2S$ ，试求从ab端看进去的戴维南等效和诺顿等效电路





**方法三：**求开路电压、短路电流/等效内阻

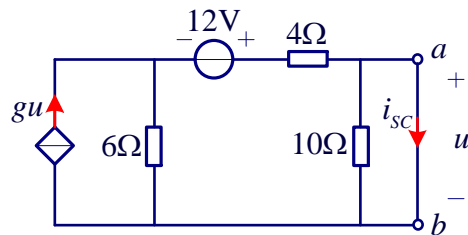
$$\begin{cases} u_{oc} = 10i_1 \\ 12 = 14i_1 + 6(i_1 - gu_{oc}) \end{cases} \quad u_{oc} = 15V$$



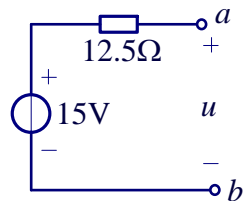
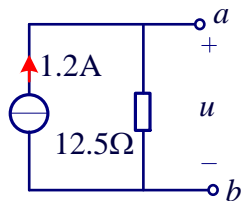
$$\begin{cases} u = 0 \\ 12 = 4i_{sc} + 6(i_{sc} - gu) \end{cases} \quad i_{sc} = 1.2A \quad R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}} = \frac{15}{1.2} = 12.5\Omega$$



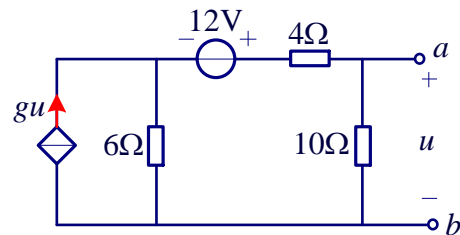
**例：**图示电路中转移电导 $g=0.2S$ ，试求从ab端看进去的戴维南等效和诺顿等效电路



**等效电阻的计算方法四：外施电源法**

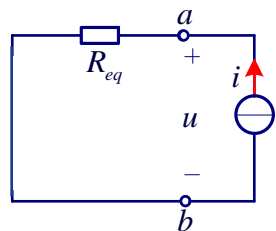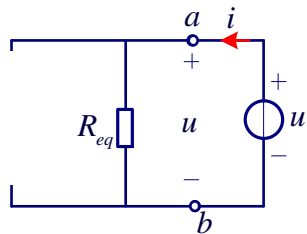





$$R_{eq} = \frac{u}{i}$$

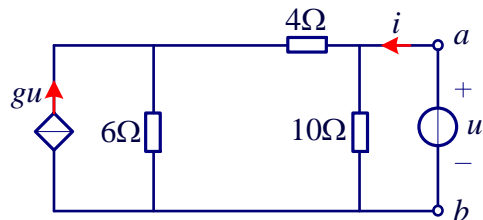

$$4\left(i - \frac{u}{10}\right) + 6\left(i - \frac{u}{10} + gu\right) = u$$

$$\frac{u}{i} = 12.5\Omega$$

**思考：**

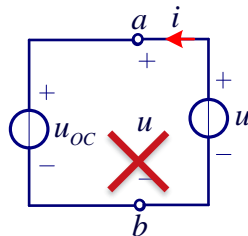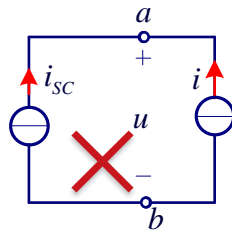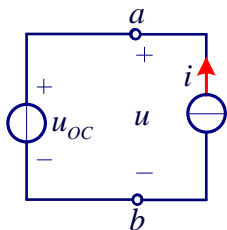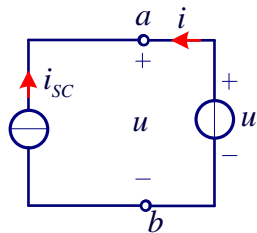

## 应用：最大功率传输




$$P = I^2 R_L = \left( \frac{U_{OC}}{R_L + R_{eq}} \right)^2 R_L = \frac{R_L U_{OC}^2}{(R_L + R_{eq})^2}$$

$$\frac{dP}{dR_L} = \frac{(R_{eq} + R_L)^2 U_{OC}^2 - 2(R_{eq} + R_L) R_L U_{OC}^2}{(R_{eq} + R_L)^4} = \frac{(R_{eq} - R_L) U_{OC}^2}{(R_{eq} + R_L)^3} = 0$$

最大功率传输条件：  $R_L = R_{eq}$  (负载匹配)
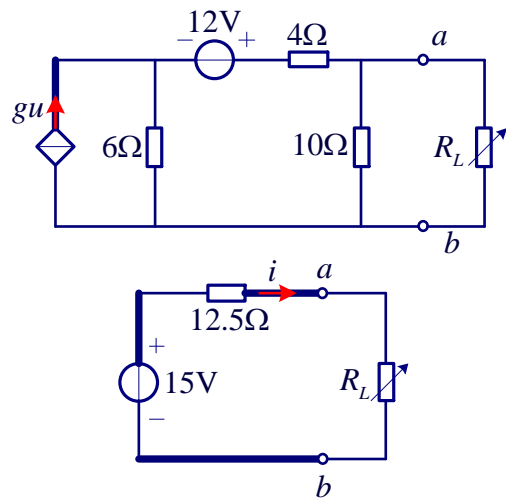
$$P_{\max} = I^2 R_L = \left( \frac{U_{OC}}{R_{eq} + R_L} \right)^2 R_L = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}}$$




最大功率传输条件：  $R_L = R_{eq} = 12.5\Omega$


最大功率：  $P_{\max} = \frac{u_{OC}^2}{4R_L} = \frac{15^2}{4 \times 12.5} = 4.5\text{W}$







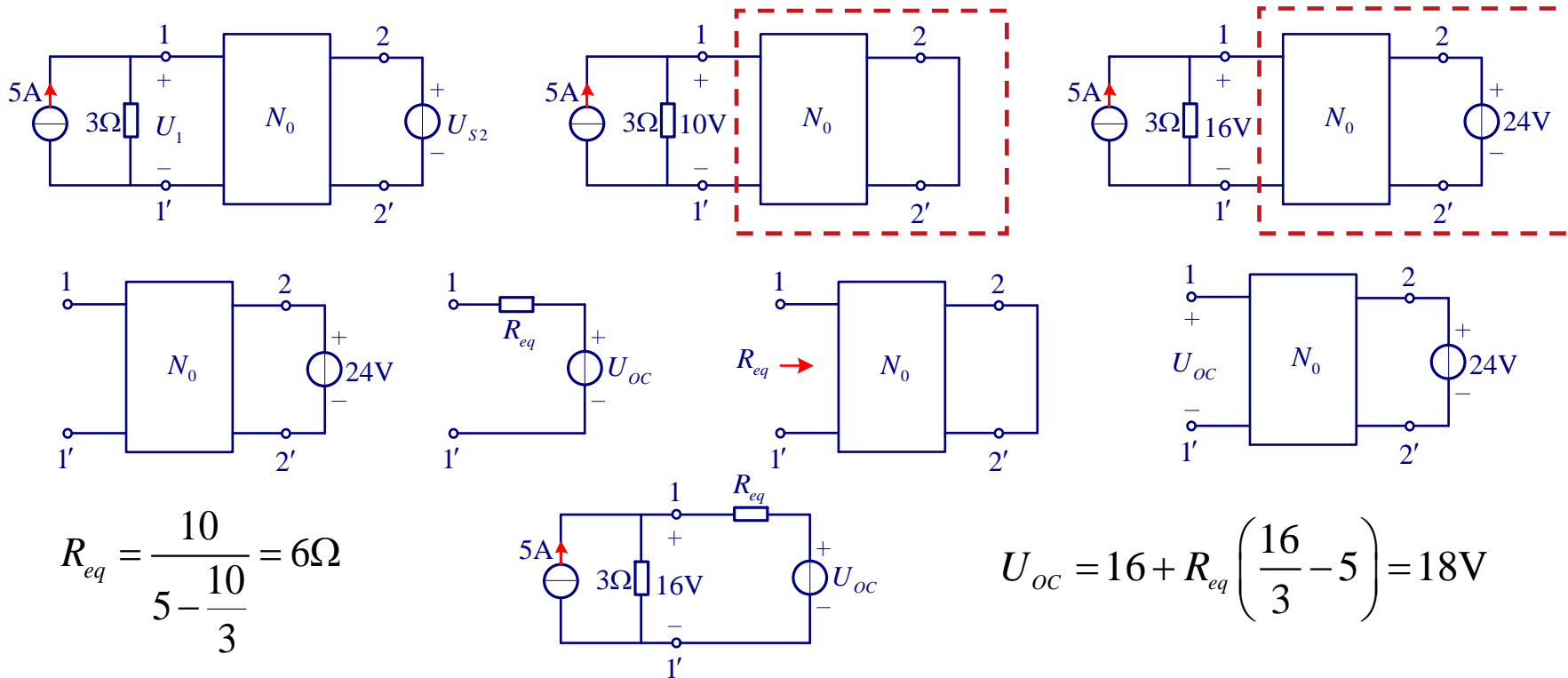
**例：**图示电路中， $N_0$ 为不含源线性电阻网络。当2-2'端短路时， $U_1=10V$ ；当2-2'端接 $U_{S2}=24V$ 电压源时， $U_1=16V$ ，求此时从1-1'端向右的戴维宁等效电路。



## 5、互易定理

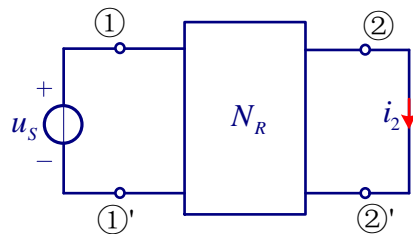

前后移动  
关联相同

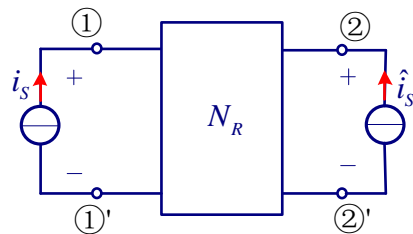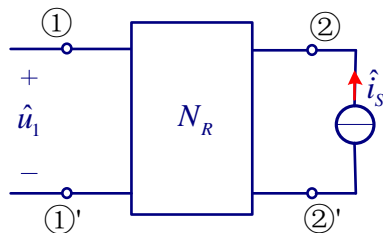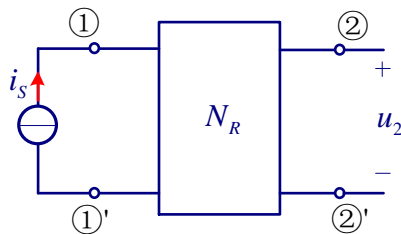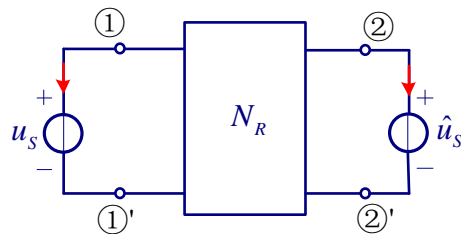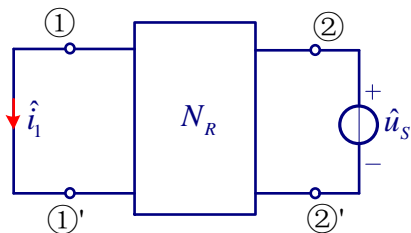

前后变换，关联相反

